
ELÉCTRICOS

Erwin Banco

<u>UCL-14 y 15 Canalizar la distribución interior Fase 1 y 2</u>

ltem saber leer e interpretar un plano eléctrico básico y su cuadro de cargas.

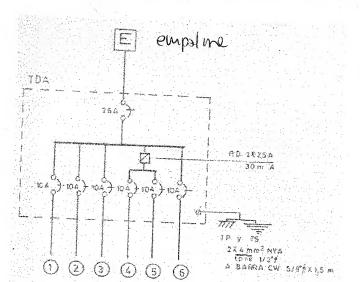A partir de las imágenes que se presentan a continuación, responda las siguientes preguntas:



1. Qué representa este esquema.

Un Empelme Electrico con me TDA y ins cercuntos de dum tradi

2. Cuántos disyuntores de corto circuito observa usted en el esquema anterior y qué otro Elemento adicional observa.

Nº de disyuntores & daryuntou

Otro elemento Disperenzal Fuga / presto > Frento de Erracio y proteccia

Segun el esquenta, que sección tiene la tierra de servicio.		
4 Según el esquema, cuál es la capacidad del protector diferencial.		ģ
5 Según el esquema, ¿cuál es la capacidad del protector general de corto circuito?	Control of the Control	7.0
SOBRE EL CUADRO DE CARGA Observe el siguiente cuadro de carga y responda:		
CUADRO DE CARGAS DE ALUMBRADO.	eseriese.	

13.4	070. Ne	POST.	ACIO			078	-	107		PAGISC	CLONES	CARELIERCION.	THE PERSON ASSESSED TO BE A SERVICE OF THE PERSON OF THE P
STREET, STREET	OMERICAN DESCRIPTION OF	NAME OF STREET	are a reasonable	TRACTICAL PROPERTY.	Peter service	POZEMINIONE POZEMI	-	CENTRO	XV.	DIST	P.F	COND me DUCTO	ANTENDA.
	-	11				-		10	100	10 A	A PROPERTY OF THE	NP4 15 Tare 15"	DORN, BUNG ESCALA PUT
	1	.15	1					12	150	10 A	1	Standards - Line Standards	ESTAS COMEDOR COCIA
		12					L	11	126	, 10 A.		Carlo de la carlo	3000 SC -
			12	riemania de la compansión de la compansi				17	1,20	16.2	28 28 4	1 - 25	. 14 P. 50
			10					10	300.	36. 4	- 40 m 4	13 17 7 -	And the second s
- 4					ووشرورها				110	10 a		ASTA 15 Pro Marie	Andrews Agent Comments
- 3						إخت						Andrew Williams and Andrew Williams	
TAL T		with the	73			.3	dame.		246		element and the		to the submitted of the submitted submitted and the submitted subm
CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	reint/converse	Company of the last	16			3	1 . 3	(60)	700 D			and the second second second	

6	Cuál es	s la	potencia	total	instalada	en	este	proyecto.
---	---------	------	----------	-------	-----------	----	------	-----------

700 KW

7 Cuál es la capacidad del protector diferencial.


120 kw 25 A

25A. 30000

8 Cuál es el total de centros de alumbrado y de enchufes.

2,50 km 22 endrypy, 23. ?

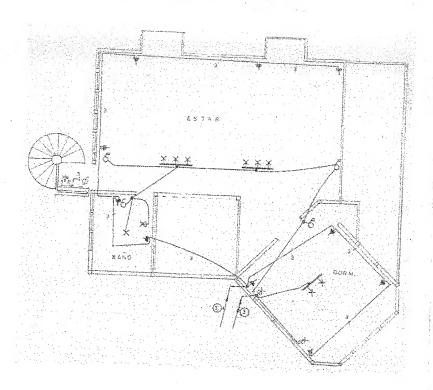Observe el siguiente plano de planta y responda




Cuántos enchufes tiene el circuito 3.

10 Cuántos enchufes tiene el circuito 5.

Item Saber calcular la cantidad de fusibles e interruptores automáticos, protector diferencial y cajas de derivación.

Observe el siguiente plano:

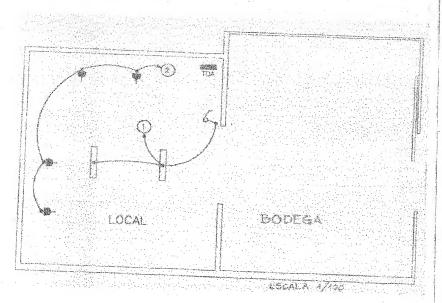

11. A partir del plano presentado, indique (cubique) todos materiales que necesitará para realizar (embutido) el proyecto que en él se indica.

Materiales	<u> </u>		
		Cantidad	
cejor de derebacción - Enchuyer - TDA - ombombre NYA Rojo 1,5 - odombre NYA Blanco 1,5 - odombre NYA Verde 1,5 - Tubros Horerentes		3 MTR 3 MTR 3 MTR 3 MTR	

12. Un cliente le solicita que ejecute el sistema eléctrico de su casa con dos circuitos, uno para alumbrado y otro para enchufes. Evalúe qué materiales necesita para realizar el proyecto, considerando que la casa se encuentra en construcción y que la instalación estará embutida. De la siguiente lista, marque con una cruz sólo los que necesita.

Elementos o materiales	Marque		1,	- 1
Canalización	V			
Tablero		-	W	
Bandeja porta conductores				
Protecciones				
Rosetas	26			
Conductores				1
Cajas de derivación	X			1
Accesorios (9/15, etc.)	X			- 1
Yeso	X			1
	X		-	1

Îtem saber leer e interpretar especificaciones técnicas de la fabricación de conductores, tipo y forma de canalizaciones.

13. Indique si la siguiente afirmación es verdadera o falsa:

Es recomendable canalizar con tuberías tipo manguera de rollo flexible en tabiques de madera.....

14. ¿Cuáles de los siguientes canalizadores pueden y no ser usados en canalizaciones subterráneas?

Canalizador	Si	No
Tubo plástico rígido	1,100,000	Y
PVC conduit	V	
Tubo plástico flexible		V
Cañería galvanizada	1	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
Plastoflex coarrugado	X	1

Item conocer principios básicos de circuitos interiores.

15.	Escriba al menos 5 co	omponentes de una	instalación eléctrica
-----	-----------------------	-------------------	-----------------------

um t DA, cojor derloccon, enchufer, empelletor

16. Cuántos conductores se necesitan para alambrar un 9/15.

- а. ;
- D. .


Ítem conocer la aplicación de las medidas usuales en electricidad.

 Unifique con una línea, el símbolo eléctrico correspondiente con lo que mide (lo que representa).

SIMBOLO	MIDE O REPRESENTA
VV	VOLTAJE
1	CORRIENTE
V	POTENCIA
Ω	RESISTENCIA


ltem conocer fallas eléctricas comunes en la canalización y empalme. Falla y riesgo asociados al neutro cortado.

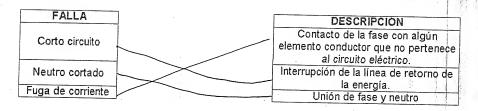18. Unifique con una línea, cada falla eléctrica común con su descripción correspondiente.



ltem conocer materiales, herramientas y productos eléctricos tanto en su función, composición e instalación.

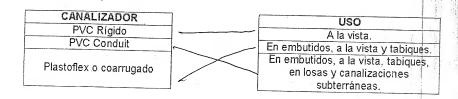19. Unifique con una línea, el canalizador correspondiente a cada tipo de montaje o instalación.



recin sanet sonte segundad y prevención de nesgo, condiciones de trabajo.

20. De la siguiente lista, reconozca cuáles de estos elementos de seguridad Sí son necesarios para trabajar en instalaciones eléctricas y cuáles NO.

SI	NO
X	- 110
$\frac{1}{X}$	
X	
	17
	+ 🗘
	X X X

21. Después de planear una intervención en un sistema eléctrico existente, ¿qué es lo primero que usted haría?

X. Revisar la tierra de servicio.

- b. Cortar la energía.
- c. Aterrizar el circuito.
- d. Ninguna de las anteriores.


Ítem conocer la teoría elemental de corriente continua y alterna: resistencia, conductividad, resistencia en serie, paralela y mixta.

- 22. ¿Qué tipo de corriente utiliza una batería de automóvil?
 - a. Continua.
 - D. Alterna.
 - c. Otra.
- 23. ¿Qué corriente se utiliza en instalaciones domiciliarias?
 - Continua.
 - b. Alterna.
 - c. Otra.

Fase 1 MM			1100			
	Paso	1	LUV.	1 4 4 5		Ť.
- mm						\$

- ¿Qué tipo de resistencia observa en el siguiente circuito?
 a. En paralelo.
 - 6 En serie.
 - Mixta.


 ¿Cuál de las siguientes figuras representa correctamente la Ley de Ohm? Encierre en un círculo la figura correcta.

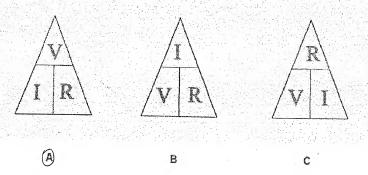

UCL 13: Instalar tableros, equipos, artefactos y accesorios.

Item saber distinguir en los tableros circuitos asociados.

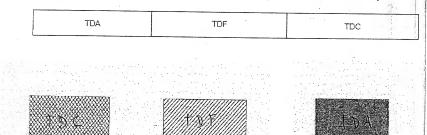1. Unifique con una línea, el tablero de distribución con su símbolo correspondiente.



Item conocer los diferentes tipos de tableros, artefactos, equipos, accesorios, dispositivos y elementos eléctricos.

- 2. ¿Qué tipo de cajas de derivación deben usarse en instalaciones a la vista en muros?
 - Chuqui.
 - b. Rectangular 5/8.
 - c. Ninguna de estas.

TIPO DE MONTAJE
e

Indique si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o Falsas (F)

4.	Indique si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o Falsas (F):
. \	ASe entiende por tierra de servicio, la puesta a tierra de toda pieza conductora que no forma parte del circuito, pero que en condiciones de falla pueden quedar energizadas
4	BEs preferible que las puestas a tierra se encuentren a una considerable distancia del empalme y la acometida
Y	CEl conductor neutro de cada conexión interior deberá conectarse a una puesta tierra de servicio.
A	DEl conductor de puesta a tierra de servicio deberá tener aislamiento de color verde
4	ELa tierra de servicio de diseña de modo que en caso de falla, la tensión de cualquier conductor activo con respecto a tierra no sobrepase los 250V
4	FLas uniones entre el conductor de puestas a tierra y el electrodo, se hará sólo con soldaduras de plomo-estaño
F	G Si es posible hacer la alimentación denominada "de centro a centro" sin cajas de derivación.
V	HLas uniones y derivaciones que sea necesario hacer en los conductores de un circuito de alumbrado se ejecutarán siempre dentro de cajas.
Y	ILos interruptores de comando de centros de alumbrado deben instalarse a una altura comprendida entre 0.80m y 1.40m, medidos desde su punto más bajo sobre el nivel de piso terminado.
F	JLa altura de montaje de enchufes estará comprendida entre 0.30m y 0.50m.
F	KEn algunas especiales ocasiones sí está permitido instalar tablero en dormitorios, baños y cocinas.
Ÿ	LNo se podrán instalar nunca circuitos trifásicos para la iluminación de un mismo circuito.
·y	MLos circuitos de 8 a 12 A podrán ser utilizados normalmente en instalaciones de alumbrado de viviendas y locales comerciales.

	100 March 100 Ma
	OPara un circuito de 6 A se aceptará un máximo de 16 centros.
- = 1 ×	pPara el caso de viviendas, deberá proyectarse a lo menos un circuito de 10 A por cada 70 m² o fracción de superficie construida.
1	QPara las instalaciones en viviendas, se proyectará un enchufe no comandado por cada 9m de perímetro o fracción, en cada habitación.
F	RSe encuentra prohibido instalar enchufes en baños.
N	SLos circuitos de calefacción deberán estar separados de los circuitos de otro tipo de consumos, sin embargo, podrán tener alimentadores o subalimentadores comunes salvo alguna disposición expresa en contrato.
	TLos conductores de alimentación de circuitos de calefacción se dimensionarán de modo de asegurar una capacidad de transporte de corriente no inferior a 1.25 veces la corriente de carga del circuito.

UCL-008 Programar la ejecución de la instalación

X

ltem saber leer y preparar la información para un cronograma de actividades y carta gantt.

- 1. Según la información entregada en el plano que se adjunta en ANEXO 1, realice las siguientes actividades:
 - A) Cubique los materiales que necesitará para realizar la instalación.

MATERIALES	CANTIDAD
lejor de derebordon	10

B) Considere que trabajará con dos personas más, estime el tiempo que hacer la instalación a la vista y en una construcción ya existente.	e se de	mora	rá en
103 dlas			
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
*-			
C) Realice un plan de actividades.			, and
El 1. 11 emorga de condiçor El 2. En Intolor endujer y 6.			
	7,		
		4	

D) Con los mismos datos, haga un formato tipo o	arta gantt o cronc	ograma de activida	des.
- 1 Dla compror moterdol - 2 Dla antolor enchapter - 3 Dla antolor carreto e	****	gor	

Ítem conocer aspectos básicos de obras civiles, industriales y de montaje

- 2. ¿Qué entiende usted por Obras Civiles?
 - a. Aquellas que no son realizadas por personal militar.
 - b. Aquellas que suponen un trazado, excavaciones, cimientos, sobre cimientos, hormigón, enfierrado y otros.
 - Aquellas realizadas por personal civil.
 - Todas las anteriores

UCL 009: Supervisar y controlar la obra.

ltem saber estimar los tiempos de inicio, desarrollo y término de un montaje, recursos humanos y herramientas necesarias.

- 1. Según la información entregada en el plano que se adjunta en ANEXO 1, realice siguientes actividades:
 - a). Cubique los materiales que necesitará para realizar la instalación.

IATERIALES		CANTIDAD		
				-
				1
•				

B) C	considerando que tiene un plazo de tres semanas para re cuántas personas necesitará para terminar a tiempo?	ealizar esta	instal	ación,
	3 personos.		4	
••				
		············		
. ·-				
•••				
				. he
C) R	ealice un plan de actividades.			
			i	10
•••••				
			••••••	••••
		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		••••
				• • • • •
•••••				
		•••••		
		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	••••••	

				0 0
				the particular
D). Co	n los mismo datos, haga un formato tipo carta gan	tt o cronc	arama	
activida	ades.	itt o cronc	grania	ue
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •				
		•••••••		
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •				
• • • • • • • • •				
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•••••	1:15
· · · · · · · · ·				
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •				
		.		111

............

٠.

UCL 17: Ejecutar la recepción técnica de la obra.


Item saber inspeccionar los aspectos claves en las pruebas de

m	marcha de la instalación.	i ma pruebas de recepcion	y pue	Sta e
1.	 Indique cual de los siguientes aspectos forman p en marcha de la instalación. 	arte de las pruebas de recep	ción y	puest
		4,		
	 Verificar protección en los tableros. Verificar tensión en los enchufes. Verificar encendido de centros de aluml Verificar aislación del circuito. Verificar instalación de accesorios. 	orado.	Transmission (1)	
	a. 1, 11 y 111.		d j	
	b. I, III y Vc. Ninguna de las anteriores.(d) Todas las anteriores.		6 I	100
!	!. Indique si las siguientes afirmaciones son verdade	eras o falsas	ŧ İ	and the same
	 Para medir la aislación en un circuito ha de servicio 	ay que levantar las tierras de	protec	ción y
	b. Para medir resistencias de puestas a tie	rra sólo es necesario un voltír	netro	181
	c. El volt es la unidad práctica de con	riente eléctrica		
	d. La unidad práctica de potencia eléctrica			
		es ei wait.		
	e. En un circuito existente, comandado po posible conectar la tierra de servicio en u	or automático y protector di no de los enchufes de circuito	ferencia o.	l, es
	\			
	f. La tierra de protección se alambra con co	nductor de color blanco.		Ŷ.

La tierra de servicio se alambra con conductor de color verde.

- Si en circuito a 220Volts de corriente continua domiciliaria circula una corriente de 10 amperes. Indique cual es la energía que consume dicho circuito en 5 horas 30 minutos

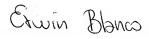 - c. 12,1 kwh
 - d. 2,2 kwh
 - e. Ninguna de las anteriores
- 4. ¿Cuál es la medida recomendable o usual que debe tener una barra coperwel en una instalación domiciliaria?
 - a. 1.50 m por 5/8"
 - b. 0.7 m por ½"
 - c. 0.5 m por 5/8" d. 0.35 m por 5/8"
 - (e) Ninguna de las anteriores



ESPAÑOL	COMANDO	INGLES	COMANDO
ACOESTIL	DCOTA	DIMSTYLE	DST
ALARGAR	AL	EXTEND	EX
ARCO	A	ARC	Α
CIRCULO	С	CIRCLE	С
COPIAR	DUP/CP	COPY	CO/CP
DESPLAZAR	D	MOVE	M
ELIPSE	EL	ELLIPSE	EL
EMPALME	MP	FILLET	F
QDIST	E	OFFSET	0
EXTRUSION	EXT	EXTRUSION	EXT
GIRAR	GI	ROTATE	RO
INEA	L	LINE	L
PUNTO	PU	POINT	PO
RECORTAR	RR	TRIM	TR
REGILLA	F7	GRID	F7
SIMETRÍA	SI	MIRROR	MI
OMBCONT	SB	HATCH	Н
TEXTO	Т	DTEXT	DT
	4.7		

Clases AutoCAD 2010 Por: David Escobar Mendoza